
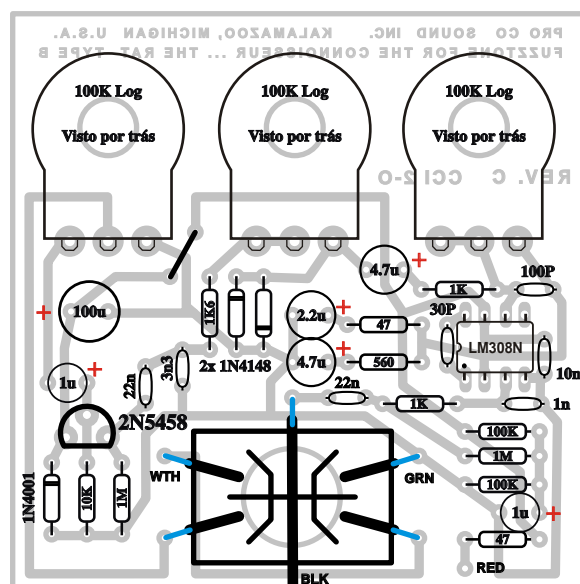


PROCO RAT

Visão Geral


Por Roberto Alves / Leonardo Chocron

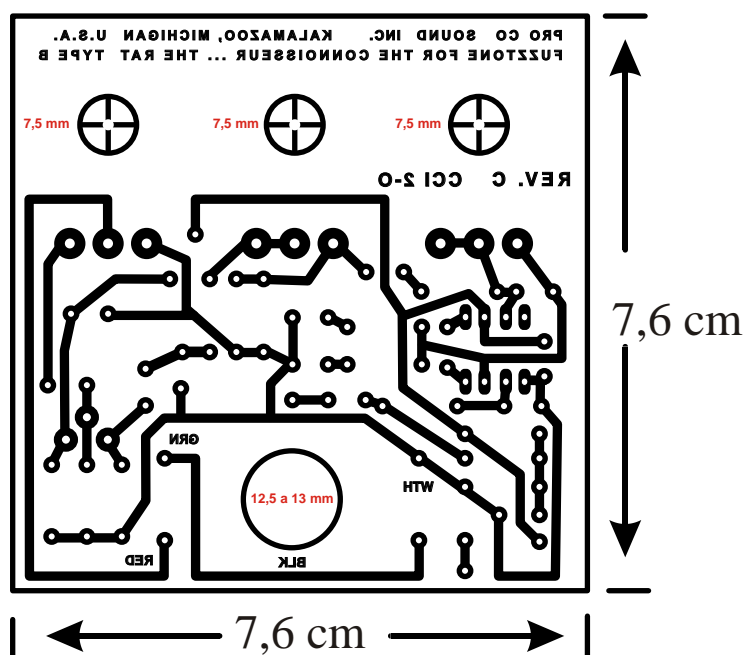

**Proibido divulgação em sites,
exceto em www.handmades.com.br**

PROCO RAT


Layout

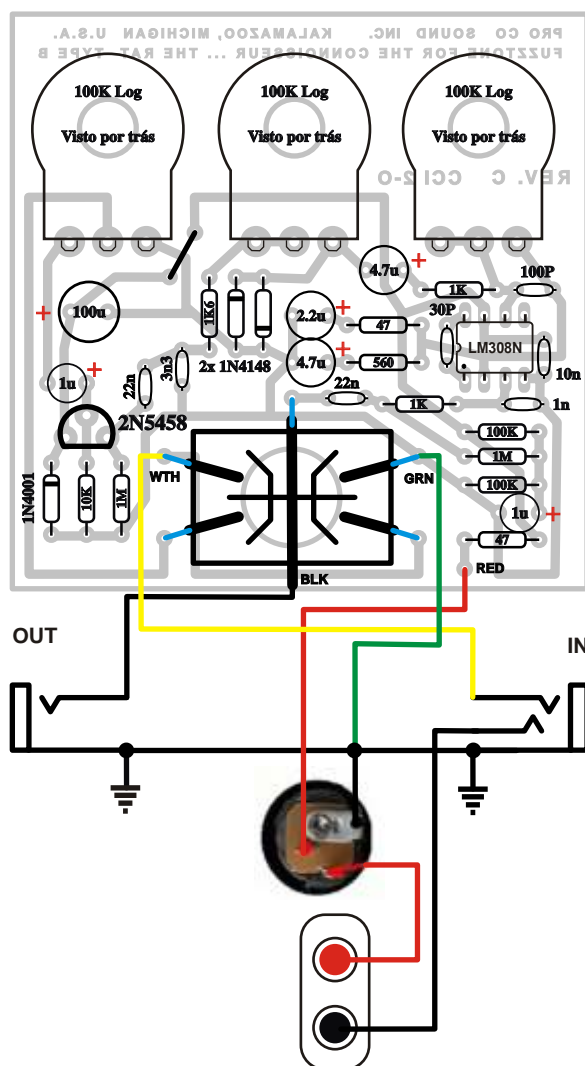

**Proibido divulgação em sites,
exceto em www.handmades.com.br**

PROCO RAT

Layout (Com 3PDT e Led)

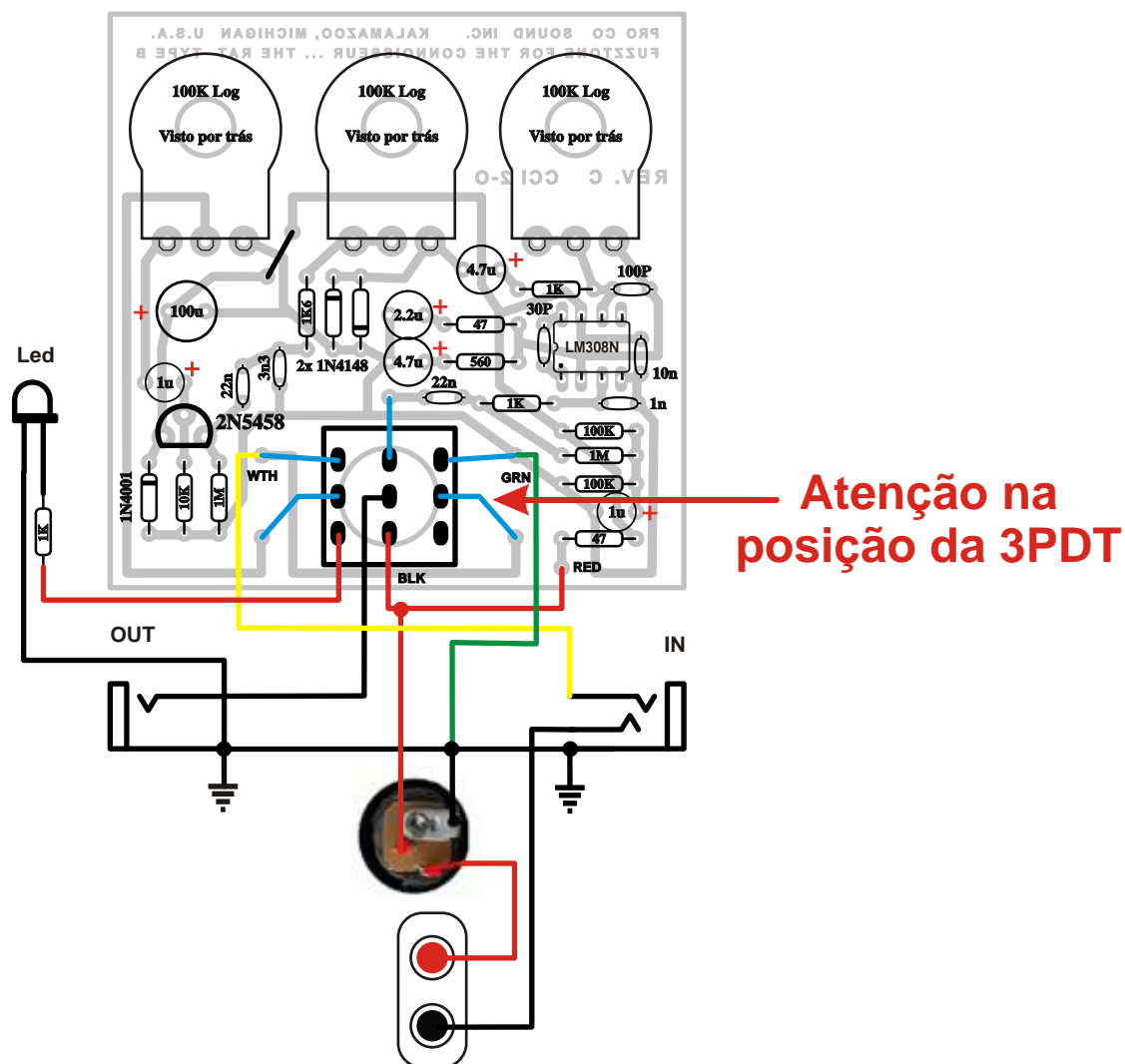

**Proibido divulgação em sites,
exceto em www.handmades.com.br**

PROCO RAT

Lista de Material

Semicondutores

01 - LM308N
01 - 2N5458
01 - 1N4001
02 - 1N4148

Resistores

02 - 47R
01 - 560R
02 - 1K *
01 - 1K6
01 - 10K
02 - 100K
02 - 1M

Capacitores (Eletrolíticos para 16 Volts ou mais)

01 - 30P	02 - 22N
01 - 100P	02 - 1 uF
01 - 1N	01 - 2,2 uF
01 - 3N3	02 - 4,7uF
01 - 10N	01 - 100uF

Diversos



03 - 100K Log - Potenciômetros
01 - Jack P10 Mono
01 - Jack P10 Estéreo
01 - DPDT *
01 - Clip para Bateria de 9V
01 - Jack J4

*** Para montagem com 3PDT e indicação por led, acrescentar na lista de material um led com a cor de preferência do músico, um resistor de 1K (pode ser necessário ajustar o valor para obter o brilho desejado lembrando que quanto maior o brilho, maior o consumo da bateria) e trocar a DPDT pela 3PDT.**

**Proibido divulgação em sites,
exceto em www.handmades.com.br**

PROCO RAT

Pronto para transferir

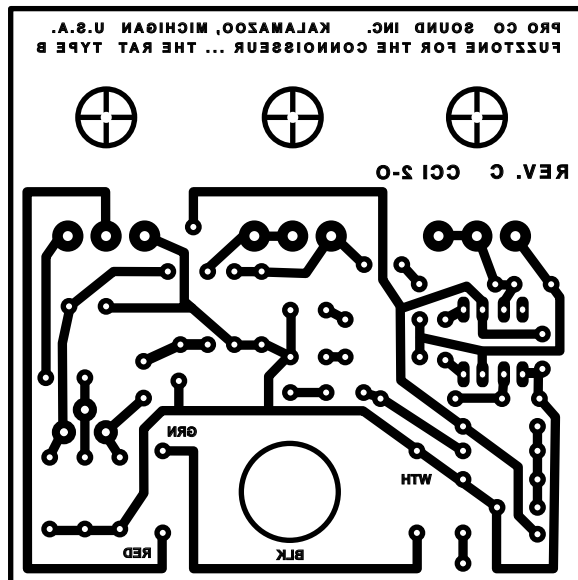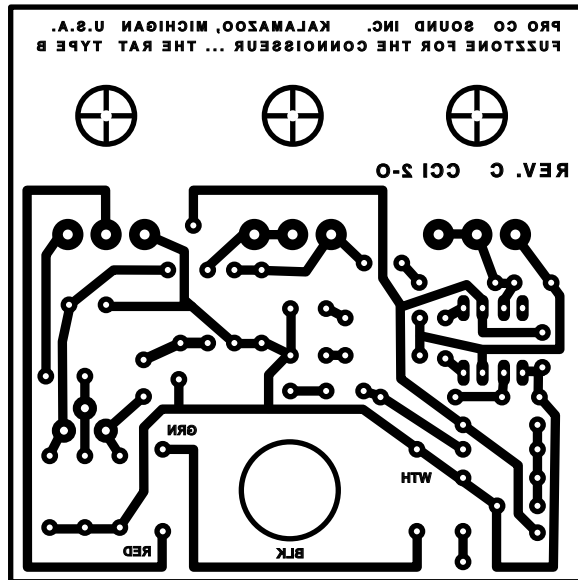

**Proibido divulgação em sites,
exceto em www.handmades.com.br**

PROCO RAT

Esquema

